ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 51


СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ФОТОЭЛЕМЕНТА

Выполнил студент гр	Ф.И.О
Подпись преподавателя	дата
(обязательна после окончания эксперимента)	

<u>Цель работы</u>: ознакомиться с явлением внутреннего фотоэффекта и с работой полупроводникового фотодиода, определить его характеристики.

Описание установки

Источник света (1) освещает полупроводниковый фотодиод (3) и фоторезистор (2), величина тока в котором пропорциональна освещенности, измеряемой в люксах. Включает освещенность переключатель S. Величину освещенности, которую показывает люксметр (4), можно менять регулятором R. Микроамперметр (5) и вольтметр (6) измеряют величину фототока и напряжение на фотодиоде, которое изменяют регулятором R_1 . При выключенной освещенности контакт S_2 замкнут в положении I, а при включенной освещенности – в положении I. При этом меняются пределы измерения тока. Эти пределы указаны на установке. Фотоэлемент в данной работе включен в режиме фотодиода — на него подаётся обратное напряжение при замыкании ключа S_1 .

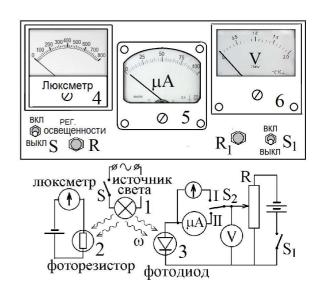


Порядок выполнения работы

- 1. Разобраться в назначении и расположении измерительных приборов и регулировок на панели установки. Определить цену деления каждого прибора при включенной и выключенной освещенности.
- 2. Включить установку в сеть и ключом S выключить освещение фотодиода. При этом включается шкала каскада I двухкаскадного микроамперметра. Замкнуть ключ S_1 , подавая на фотодиод обратное напряжение.
- 3. С помощью регулятора R_1 , изменяя напряжение на фотодиоде через 1 В, измерить зависимость тока I, текущего через фотодиод, от поданного на него напряжения U. Результаты измерений занести в первые две строчки таблицы.


											Tac	олица
E=0		U,B	0	1	2						$R_{\rm ct}$	$R_{ m диф}$
		I ,мк A									$R_{\rm cr}$,Ом	,Ом
E=	ЛК	U,B										
		<i>I</i> , мкА										
E=	ЛК	U,B										
		I ,мк A										
E=	ЛК	U,B										
		I ,мк A										
							k =		A/	лк		

4. Ключом S включить освещение. При этом включается шкала каскада II микроамперметра. Провести аналогичные измерения зависимости тока I от напряжения U при трех различных значениях освещенности, которые указаны на установке. (Если они не указаны, то ручкой R "рег.освещ." определите максимальное возможное значение освещенности на установке $E_{\rm max}$. Тогда три различных значения E можно установить приближенно, как $E=E_{\rm max}/3$, $E=2E_{\rm max}/3$, $E=E_{\rm max}$). Данные измерений занести в таблицу.

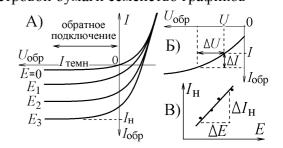- 6. На каждом графике выбрать интервал, где зависимость $I=f\left(U\right)$ приблизительно линейна, как показано на рис.Б, и по формулам $R_{\rm ct}=U/I$ и $R_{\rm диф}=\Delta U/\Delta I$ вычислить статическое и дифференциальное сопротивление фотодиода при разных величинах освещенности E.



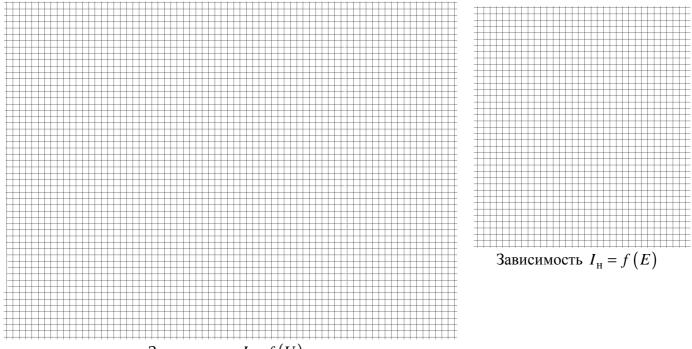7. Построить график зависимости тока насыщения $I_{\rm H}$ от величины освещенности E: $I_{\rm H} = f\left(E\right)$ и, как показано на рис.В, определить величину чувствительности фотоэлемента $k = \Delta I_{\rm H}/\Delta E$.



Зависимость I = f(U)

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 51

- 1. Что такое квазичастица-дырка? Как она образуется и как перемещается?
- 2. Чем отличаются примесные полупроводники *n* и *p*-типа? Нарисуйте для них энергетические диаграммы. Что является основными и неосновными носителями заряда в этих полупроводниках?
- 3. Как образуется запирающий слой в месте контакта p- и n-полупроводников? Объясните направление запирающего поля в нём.
- 4. Что называется прямым и обратным включением полупроводникового фотодиода? Почему в данной работе на него надо подавать обратное напряжение?
- 5. Опишите явление внутреннего фотоэффекта? В чем его отличие от внешнего фотоэффекта?
- 6. Что из себя представляет используемый в работе фотоэлемент? Почему слой n-полупроводника в нём должен быть очень тонким?
- 7. Нарисуйте и объясните вольт-амперную характеристику полупроводникового фотодиода. Какой измеряемый в работе ток называется темновым?
- 8. Что происходит с вольтамперной характеристикой при увеличении освещенности? Объясните вид графиков на рис.А.
- 9. Как рассчитать статическое и дифференциальное сопротивление фотодиода? Как найти величину его чувствительности к освещению?

Теоретические сведения к данной работе можно найти в учебных пособиях:

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики в 3-х тт. СПб., М., Краснодар: Лань, 2008. : Т. 3: §§9, 43, 45-47.
- 2. Колмаков Ю. Н., Левин Д.М., Семин В.А. Основы физики конденсированных сред и физики микромира: Ч.1, изд. ТулГУ. 2014, §§6.4, 6.5.